

Trabalho Prático em Introdução aos Sistemas Lógicos

Vernam Cypher: Impossível de Ser Quebrado

Gustavo Freitas Cunha

Matrícula: 2020054498

Departamento de Ciência da Computação - Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Belo Horizonte - MG - Brazil

gustavocunha@dcc.ufmg.br

Introdução

Nesta documentação serão apresentados aspectos e ideias da implementação das estruturas propostas, bem como os códigos estruturais, comportamentais, testbench, diagramas de tempo e resultados obtidos ao executar os códigos na plataforma 'EDA Playground'.

Todos os códigos possuem comentários de forma informativa e concisa, visando a contribuir para o entendimento da ideia da implementação.

Os arquivos de código também foram submetidos, mas recomenda-se que esta documentação seja lida, para maiores detalhes.

Atividade 1. Flip-Flop Tipo D

- Flip Flop Tipo D: Especificação Estrutural

```
//implementacao estrutural do flip flop tipo d disparado por borda
ascendente

//latch basica com portas nor
module basic_latch (q, ql, s, r);
    //entradas e saidas
    input s,r;
    output q, ql;

    nor (ql, s, q);
    nor (q, ql, r);
endmodule

//flip flop composto de duas latches tipo d, com duas portas and e uma
latch basica cada
module d_flip_flop(q, ql, d, clk);
```

```

//entradas e saidas
input d, clk;
output q, ql;

//fios
wire s, r, p, np, clk1, nd, s2, r2;

not (clk1, clk);
not (nd, d);

//primeira latch do tipo d
and (r, nd, clk1);
and (s, d, clk1);
basic_latch bl1 (p, np, s, r);

//segunda latch do tipo d, cujas entradas sao saidas da primeira
and(r2, np, clk);
and(s2, p, clk);
basic_latch bl2 (q, ql, s2, r2);

endmodule

```

- Flip Flop Tipo D: TestBench da Especificação Estrutural

```

module ff_testbench;
    reg d = 0;
    reg clk = 0;
    wire q, ql;

    //instanciacao do modulo
    d_flip_flop dff (.q(q), .ql(ql), .d(d), .clk(clk));

    //variacao do clock
    always #1
    begin
        clk = ~clk;
    end

    //variacao da entrada d, para teste
    always #2
    begin

```

```

        d = ~d;
    end


    //arquivo referente ao diagrama de tempo gerado
    initial begin
        $dumpfile("ff.vcd");
        $dumpvars(1);
        #10
        $finish;
    end

    //impressoes dos sinais no monitor para conferencia
    initial begin
        $monitor("time=%d: d= %b clk = %b q = %b,\n", $time, d, clk, q);
    end

endmodule

```

 - Flip Flop Tipo D: Diagrama de Tempo da Especificação Estrutural



- Flip Flop Tipo D: Especificação Comportamental

```

//implementacao comportamental do flip flop tipo d disparado por borda
ascendente
module d_flip_flop(q, d, clk);
    input d, clk;
    output reg q;

    //sempre que ocorrer a borda positiva, o sinal de d eh amostrado na
saida
    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

- Flip Flop Tipo D: TestBench da Especificação Comportamental

```

module ff_testbench;
    reg d = 0;
    reg clk = 0;
    wire q;

    //instanciacao do modulo
    d_flip_flop dff (.q(q),.d(d),.clk(clk));

    //variacao do clock
    always #1
    begin
        clk = ~clk;
    end

    //variacao da entrada d, para teste
    always #2
    begin
        d = ~d;
    end


    //arquivo referente ao diagrama de tempo gerado
    initial begin
        $dumpfile("ff.vcd");
        $dumpvars(1);
        #10
        $finish;
    end

    //impressoes dos sinais no monitor para conferencia
    initial begin
        $monitor("time=%d: d= %b clk = %b q = %b,\n",$time,d,clk,q);
    end

endmodule

```

- Flip Flop Tipo D: Diagrama de Tempo da Especificação Comportamental

 

Atividade 2. Stream Cipher

Para esta parte do trabalho, foi implementado um registrador simples, utilizando os flip-flops tipo d implementados na Atividade 1. Seguem o código, testbench e diagrama de tempo do registrador.

- Registrador: Código da Implementação

```
//implementacao comportamental do flip flop tipo d disparado por borda
ascendente
module d_flip_flop(q, d, clk);
    input d, clk;
    output reg q;

    //sempre que ocorrer a borda positiva, o sinal de d eh amostrado na
saida
    always @(posedge clk)
        q <= d;

endmodule

module simple_register (q0, q1, q2, q3, d0, d1, d2, d3, clk);
    input d0, d1, d2, d3, clk;
    output q0, q1, q2, q3;

    //quatro flip flops controlados por um unico clock
    //cada flip flop recebe uma entrada e possui uma saida
    //entradas e saidas em paralelo
    d_flip_flop f1 (q0, d0, clk);
    d_flip_flop f2 (q1, d1, clk);
    d_flip_flop f3 (q2, d2, clk);
    d_flip_flop f4 (q3, d3, clk);

endmodule
```

- Registrador: TestBench

```
module simple_register_testbench;
    reg d0 = 0;
    reg d1 = 0;
    reg d2 = 0;
    reg d3 = 0;
```

```
reg clk = 0;
wire _q0;
wire _q1;
wire _q2;
wire _q3;

//instanciacao do modulo
simple_register sr (.q0(_q0), .q1(_q1), .q2(_q2), .q3(_q3), .d0(d0),
.d1(d1), .d2(d2), .d3(d3), .clk(clk));

//variacao do clock
always #1
begin
    clk = ~clk;
end

//variacao das entradas, para teste
always #2
begin
    d0 = ~d0;
end

always #3
begin
    d1 = ~d1;
end

always #4
begin
    d2 = ~d2;
end

always #5
begin
    d3 = ~d3;
end

//arquivo referente ao diagrama de tempo gerado
initial begin
    $dumpfile("sr.vcd");
    $dumpvars(1);
    #10
    $finish;
```

```


end

//impressoes dos sinais no monitor para conferencia
initial begin
    $monitor("time=%d: clk = %b q0 = %b q1 = %b q2 = %b q3 = %b,\n", $time, clk, _q0, _q1, _q2, _q3);
end

endmodule

```

- Registrador: Diagrama de Tempo

 

Agora, será apresentado o módulo que faz a cifragem e decifragem de uma mensagem através de uma chave aleatória. As cadeias de bits envolvidas são armazenadas em registradores. A mensagem, bem como a chave, têm quatro bits. Testes pseudo-aleatórios de chave foram gerados por meio de um software de computador e uma mensagem qualquer foi escolhida. Esses dados foram colocados como **entradas na testbench**, que chama, em um primeiro momento, o módulo para cifragem da mensagem e, em seguida, o módulo para decifragem da mensagem cifrada. As impressões dos resultados, cujos prints serão apresentados, mostram que a implementação funciona conforme o esperado.

- Cifrador e Decifrador: Código

```

//implementacao comportamental do flip flop tipo d disparado por borda
ascendente
module d_flip_flop(q, d, clk);
    input d, clk;
    output reg q;

    //sempre que ocorrer a borda positiva, o sinal de d eh amostrado na
saida
    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

```

module simple_register (q0, q1, q2, q3, d0, d1, d2, d3, clk);
    input d0, d1, d2, d3, clk;
    output q0, q1, q2, q3;

    //quatro flip flops controlados por um unico clock
    //cada flip flop recebe uma entrada e possui uma saida
    //entradas e saidas em paralelo
    d_flip_flop f1 (q0, d0, clk);
    d_flip_flop f2 (q1, d1, clk);
    d_flip_flop f3 (q2, d2, clk);
    d_flip_flop f4 (q3, d3, clk);

endmodule

module stream_cipher(msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3, ch_0, ch_1, ch_2,
ch_3, msg_0, msg_1, msg_2, msg_3, clk);

    input ch_0, ch_1, ch_2, ch_3, msg_0, msg_1, msg_2, msg_3, clk;
    output msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3;
    wire qc_0, qc_1, qc_2, qc_3;
    wire qm_0, qm_1, qm_2, qm_3;
    wire qmc_0, qmc_1, qmc_2, qmc_3;

    //armazenamento da chave em registrador
    simple_register c (qc_0, qc_1, qc_2, qc_3, ch_0, ch_1, ch_2, ch_3,
clk);

    //armazenamento da mensagem em registrador
    simple_register m (qm_0, qm_1, qm_2, qm_3, msg_0, msg_1, msg_2,
msg_3, clk);

    //cifragem dos bits da mensagem
    xor (qmc_0, qc_0, qm_0);
    xor (qmc_1, qc_1, qm_1);
    xor (qmc_2, qc_2, qm_2);
    xor (qmc_3, qc_3, qm_3);

    //armazenamento da mensagem cifrada em registrador
    simple_register mc (msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3, qmc_0, qmc_1,
qmc_2, qmc_3, clk);

endmodule

```



```

module stream_decipher(msg_0, msg_1, msg_2, msg_3, ch_0, ch_1, ch_2,
ch_3, msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3, clk);

    input ch_0, ch_1, ch_2, ch_3, msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3, clk;
    output msg_0, msg_1, msg_2, msg_3;

    wire qc_0, qc_1, qc_2, qc_3;
    wire qm_0, qm_1, qm_2, qm_3;
    wire qmc_0, qmc_1, qmc_2, qmc_3;

    //armazenamento da chave em registrador
    simple_register c (qc_0, qc_1, qc_2, qc_3, ch_0, ch_1, ch_2, ch_3,
clk);

    //armazenamento da mensagem cifrada em registrador
    simple_register mc (qmc_0, qmc_1, qmc_2, qmc_3, msg_c0, msg_c1,
msg_c2, msg_c3, clk);

    //decifragem dos bits da mensagem
    xor (qm_0, qc_0, qmc_0);
    xor (qm_1, qc_1, qmc_1);
    xor (qm_2, qc_2, qmc_2);
    xor (qm_3, qc_3, qmc_3);

    //armazenamento da mensagem decifrada em registrador
    simple_register m (msg_0, msg_1, msg_2, msg_3, qm_0, qm_1, qm_2,
qm_3, clk);

endmodule

```

- Cifrador e Decifrador: Testbench

```

module testebench_stream_cipher_decipher;
    //chave aleatoria
    reg ch_0 = 0;
    reg ch_1 = 1;
    reg ch_2 = 1;
    reg ch_3 = 1;

```

```

//mensagem escolhida
reg msg_0 = 0;
reg msg_1 = 0;
reg msg_2 = 0;
reg msg_3 = 1;

//mensagem (a ser) cifrada
wire msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3;

//clock iniciando em 0
reg clk = 0;

//instanciacao do modulo de cifragem
stream_cipher cipher (.msg_c0(msg_c0), .msg_c1(msg_c1),
.msg_c2(msg_c2), .msg_c3(msg_c3), .ch_0(ch_0), .ch_1(ch_1), .ch_2(ch_2),
.ch_3(ch_3), .msg_0(msg_0), .msg_1(msg_1), .msg_2(msg_2), .msg_3(msg_3),
.clk(clk));

//variacao do clock
always #1
begin
    clk = ~clk;
end

//arquivo referente ao diagrama de tempo gerado
initial begin
    $dumpfile("ss.vcd");
    $dumpvars(1);
    #7
    $finish;
end

//mensagem (a ser) decifrada
wire _msg_0, _msg_1, _msg_2, _msg_3;

//instanciacao do modulo de decifragem
stream_decipher decipher (.msg_0(_msg_0), .msg_1(_msg_1),
.msg_2(_msg_2), .msg_3(_msg_3), .ch_0(ch_0), .ch_1(ch_1), .ch_2(ch_2),
.ch_3(ch_3), .msg_c0(msg_c0), .msg_c1(msg_c1), .msg_c2(msg_c2),
.msg_c3(msg_c3), .clk(clk));

```

```
//impressoes dos sinais no monitor para conferencia da decifragem
initial begin
    $monitor("time=%d: mensagem cifrada: %b %b %b %b mensagem
decifrada: %b %b %b %b clk = %b,\n",
    $time, msg_c0, msg_c1, msg_c2, msg_c3, _msg_0, _msg_1, _msg_2,
    _msg_3, clk);
end

endmodule
```

Note que, conforme foi dito, a chave (pseudo-aleatória) e a mensagem foram dadas como entradas na testbench. Veja, a seguir, o resultado da execução deste código, onde são impressos a mensagem cifrada (saída do módulo `stream_cipher`) e, na sequência, a mensagem decifrada (saída do módulo `stream_decipher`). Como se pode ver no código da testbench, os módulos são chamados em sequência, a fim de testar o funcionamento da implementação, a qual se mostrou plena, já que a mensagem decifrada é exatamente a mesma mensagem de entrada, setada na testbench.

- Cifrador e Decifrador: Saídas e Resultados Impressos

```
[2022-02-09 13:15:15 EST] iverilog '-Wall' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out
VCD info: dumpfile ss.vcd opened for output.
time=          0: mensagem cifrada: x x x x mensagem decifrada: x x x x clk = 0,
time=          1: mensagem cifrada: x x x x mensagem decifrada: x x x x clk = 1,
time=          2: mensagem cifrada: x x x x mensagem decifrada: x x x x clk = 0,
time=          3: mensagem cifrada: 0 1 1 0 mensagem decifrada: x x x x clk = 1,
time=          4: mensagem cifrada: 0 1 1 0 mensagem decifrada: x x x x clk = 0,
time=          5: mensagem cifrada: 0 1 1 0 mensagem decifrada: x x x x clk = 1,
time=          6: mensagem cifrada: 0 1 1 0 mensagem decifrada: x x x x clk = 0,
time=          7: mensagem cifrada: 0 1 1 0 mensagem decifrada: 0 0 0 1 clk = 1,
Done
```

Você pode testar o funcionamento do projeto settando outra mensagem na testbench e/ou gerando outra chave e settando-a, também, na testbench acima. Os arquivos de código também foram submetidos.

Note que há um delay devido à “camada” de abstração mais inferior possuir flip flops, mas o resultado é obtido com sucesso, após o tempo necessário de processamento e delay.